
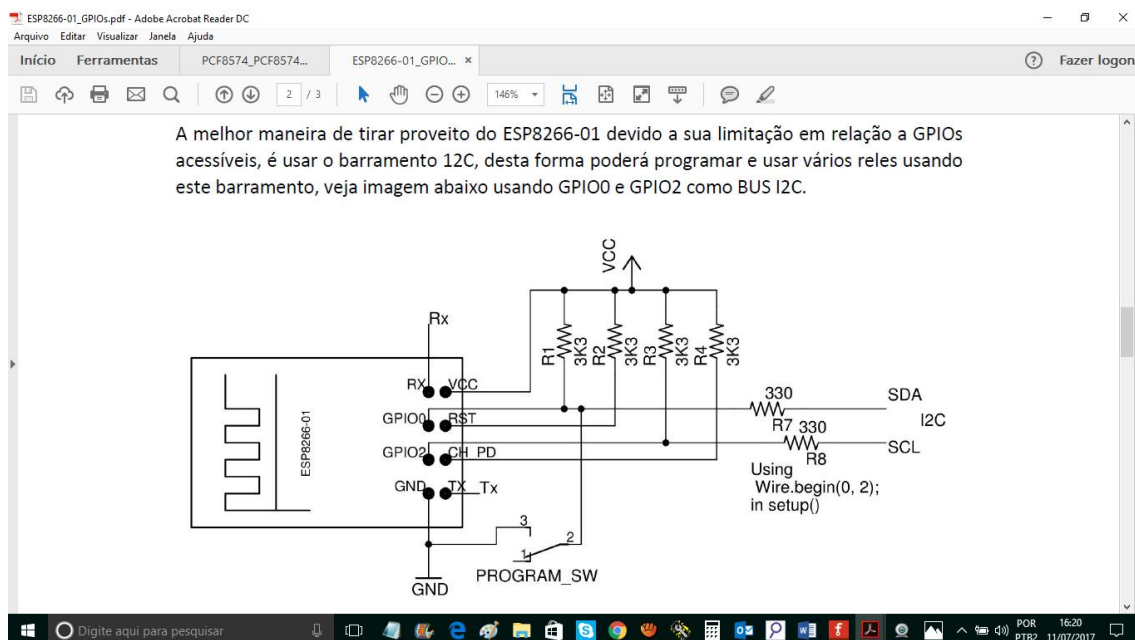


## Tutorial ESP8266-01 usando I2C para expandir portas


O esquema de ligação usando neste vídeo:

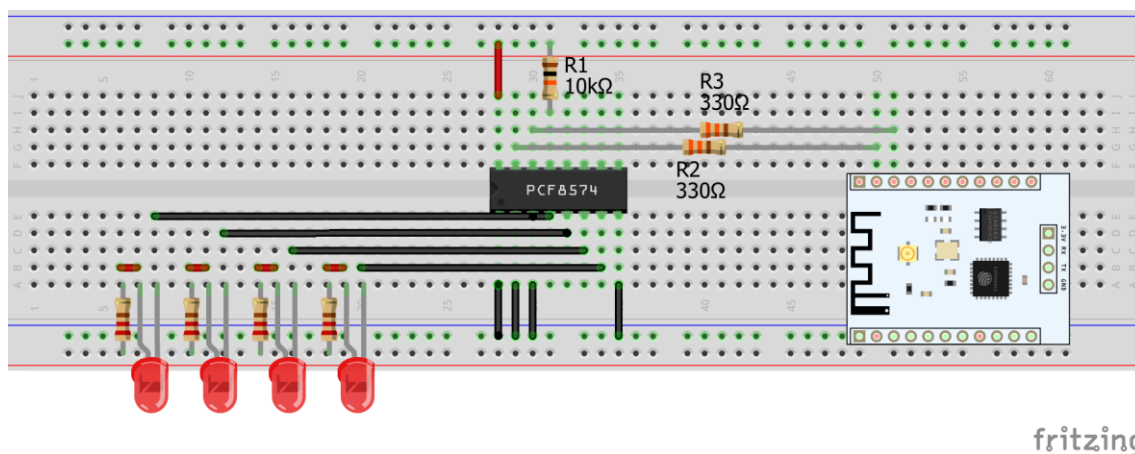

Um guia do Fritzing:



O pinout do PCF8574:

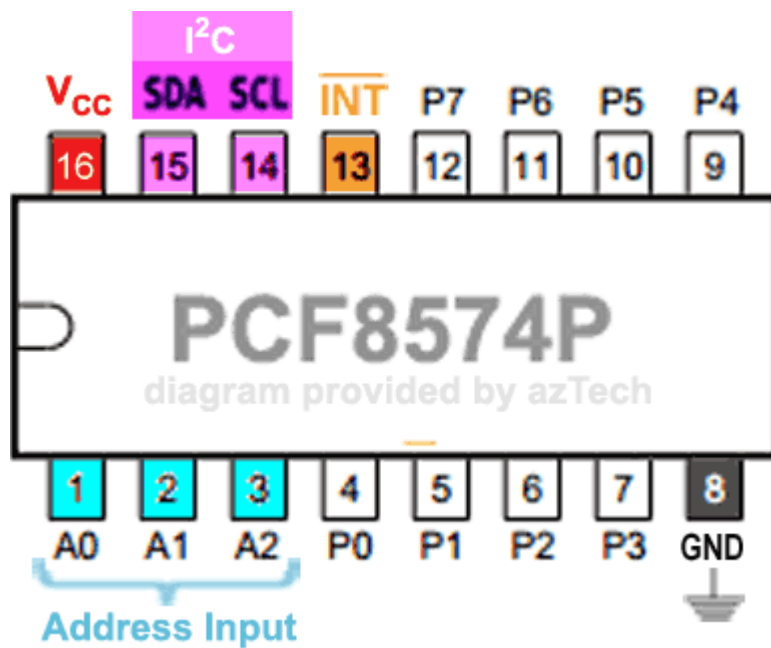

Na descrição do vídeo, existe um link para baixar este e outros projetos no meu repositório no Github, Documentação e código utilizado.

Agradeço me informar se encontrarem algum erro para corrigir se necessário.

Obrigado.

Eng. Carlos kwiek

E-mail: [contato@carloskwiek.com.br](mailto:contato@carloskwiek.com.br)